

Q.1) a)

	D	CLK	Q	notes
a	0	0	0	after c, d, g
b	0	0	1	after e, f,
c	0	1	0	after a, b, g
d	1	0	0	after a, g
e	0	1	1	after h
f	1	0	1	after b, h
g	1	1	0	after c
h	1	1	1	after e, d, f

DC

	00	01	11	10
a	Ⓐ, 0	c, -	-, -	d, -
b	Ⓑ, 1	c, -	-, -	f, -
c	a, -	Ⓒ, 0	g, -	-, -
d	a, -	-, -	h, -	Ⓓ, 0
e	b, -	Ⓔ, 1	h, -	-, -
f	b, -	-, -	h, -	Ⓕ, 1
g	-, -	c, -	Ⓖ, 0	d, -
h	-, -	e, -	Ⓗ, 1	f, -


b)

	00	01	11	10
a	Ⓐ, 0	b, X	-, -	d, X
b	a, X	Ⓑ, 1	Ⓔ, 1	c, X
c	b, 0	-, -	b, X	Ⓒ, 0
d	c, X	Ⓓ, 1	c, X	Ⓓ, 1

c)

b	✓						
c	d,h	✓					
d	a,e b,h	a,e c,g	c,g d,h				
e	a,e b,h	a,e f,b	b,f d,h	✓			
f	a,e b,f	a,e c,g	b,f c,g	✓	✓		
g	b,f d,h	b,f c,g	f,b c,g	h,d	h,d	✓	
h	d,h	✓	✓	h,d a,e	a,e h,d	c,g a,e	c,g
	a	b	c	d	e	f	g

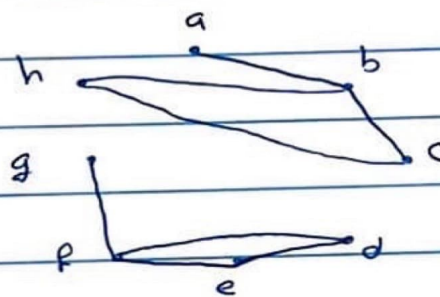(a,b), (b,c), (b,h), (c,h), (e,d), (d,f), (e,f), (f,g)



→ h, b, c
→ f, d, e

a	0,0	b,-	-,-	d,-	A	0,0	B,-	-,-	C,-
b,c,h	a,-	0,0	0,0	h,0	B	A,-	0,0	0,0	0,0
d,e,f	0,1	0,1	g,-	0,1	C	0,1	0,1	D,-	0,1
g	-,-	f,-	0,1	h,-	D	-,-	C,-	0,1	B,-
	00	01	11	10		00	01	11	10

state assignment : a = A , b,c,h = B , d,e,f = C , g = D

d) $Y = ya + ab + by$

i) ab

y	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

→ transition table

$$Y = ab + ya + yb$$

ii) excitation table of SR:

y	Y	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

y	00	01	11	10	y	00	01	11	10
0	0	0	1	0	0	X	X	0	X
1	0	X	X	X	1	1	0	0	0


S-table

R-table

$$S = ab$$

~~$$R = \bar{a}b$$~~

$$R = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

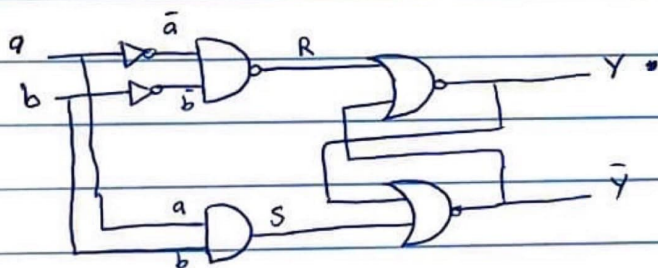

Q2) a. $F = (ab)' \cdot (cd)'$

$$\frac{dF}{db} = F(b=1) \oplus F(b=0)$$

$$= \bar{a} \cdot (cd)' \oplus (cd)'$$

$$= (cd)' (\bar{a} \oplus 1) = a(cd)'$$

• F is sensitive to b when $a \cdot (cd)' = 1$

$$\boxed{a=1}, (cd)' = 1$$

c	d
0	0
0	1
1	0

$$\Rightarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline a & c & d \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

• b sa0, when $b \cdot \frac{dF}{db} = 1$

→ $\boxed{b=1}$, same as above ⇒ test vectors :

a	b	c	d
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0

• b sat, when $b' \cdot \frac{dF}{db} = 1$

$$\Rightarrow b' = 1 \Rightarrow b = 0$$

\Rightarrow test vectors

a	b	c	d
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

b) D-algorithm: ① y sat

① backtrace phase: send 1 to y

$$\Rightarrow (cd)' = 1 \Rightarrow y = D$$

\overrightarrow{cd}
00
01
10

• test vectors

a	b	c	d
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

② propagation phase: x must be 1 $\rightarrow (ab)' = 1$

\overrightarrow{ab}
00
01
10

$$\Rightarrow F = D \rightarrow (\text{no fault/fault})$$

$$(F = 1 \rightarrow \text{no fault}), (F = 0 \rightarrow \text{faulty})$$

② y sat

① backtrace phase: send 0 to y

$$\Rightarrow (cd)' = 0$$

$\overrightarrow{cd} = 11$

$$\Rightarrow y = \bar{D}$$

② propagation phase: x must be 1 $\rightarrow (ab)' = 1$


\overrightarrow{ab}
00
01
10

• test vectors

a	b	c	d
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1

$$\Rightarrow F = D' \Rightarrow (F = 0 \text{ no fault}), (F = 1 \rightarrow \text{faulty})$$

c)

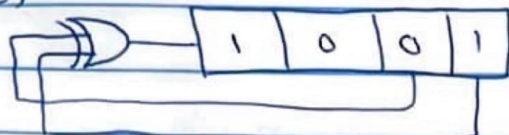

• generate 6 test vectors

① 1 0 0 1 ← initial state.

② 1 1 0 0

③ 0 1 1 0

④ 1 0 1 1

⑤ 0 1 0 1

⑥ 1 0 1 0

⑦ 1 1 0 1

④ $a \equiv b$ by collapsing $\rightarrow \begin{cases} a_{sa0} \equiv b_{sa0} \equiv x_{sa1} \\ a_{sa1} \equiv b_{sa1} \equiv x_{sa0} \end{cases}$

$$\begin{cases} x_{sa0} \equiv y_{sa0} \equiv F_{sa0} \\ x_{sa1} \equiv y_{sa1} \equiv F_{sa1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_{sa0} \equiv d_{sa1} \equiv c_{sa1} \\ y_{sa1} \equiv d_{sa0} \equiv c_{sa0} \end{cases} \quad \begin{cases} c_{sa1} \equiv d_{sa1} \\ c_{sa0} \equiv d_{sa0} \end{cases}$$

• test vectors for a & b sa0:

a	b	c	d
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0

sa1

a	b	c	d
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

For x & y & F, sa0:

a	b	c	d
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

sa1:

a	b	c	d
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1

For c & d sa0:

a	b	c	d
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1

sa1:

a	b	c	d
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1

a b c d	a/0	a/1	b/0	b/1	c/0	c/1	d/0	d/1	x/0	x/1	y/0	y/1	F/0	F/1	Fault %
1001	X	(✓)	X	(✓)	X	✓	X	(✓)	(✓)	X	✓	X	✓	X	$\frac{7}{14} = 50\%$
1100	(✓)	X	(✓)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	$\frac{2}{14} = 14\%$
0110	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	(✓)	X	(✓)	X	$\frac{3}{14} = 21\%$
1011	X	X	X	X	(✓)	X	(✓)	X	X	(✓)	X	(✓)	X	(✓)	$\frac{5}{14} = 36\%$
0101	X	X	X	X	X	(✓)	X	✓	✓	X	✓	X	✓	X	$\frac{5}{14} = 36\%$
1010	X	✓	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	$\frac{5}{14} = 36\%$

Maximum Fault coverage will be 50%.

Fault coverage \rightarrow 100% \rightarrow since all vectors covers all cases of Fault.

e) $\begin{matrix} a & b & c & d \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \rightarrow F=1$


1100 $\rightarrow F=0$

0110 $\rightarrow F=1$

1011 $\rightarrow F=0$

0101 $\rightarrow F=1$

1010 $\rightarrow F=1$

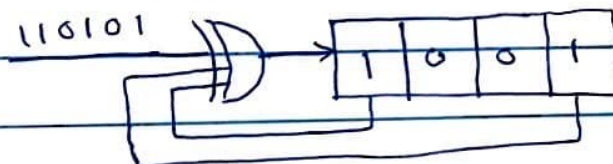

1001

\Rightarrow 1100

1110


0111

1011

1101

1110 \rightarrow good signature

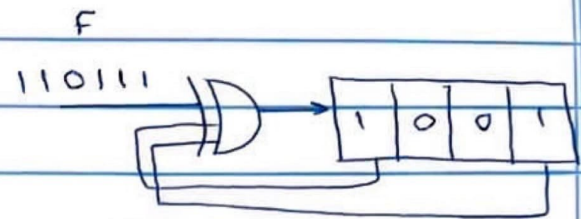f) $\begin{matrix} a & b & c & d \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \rightarrow F = 1$
 $\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{matrix} \rightarrow F = 1$
 $\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix} \rightarrow F = 1$
 $\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix} \rightarrow F = 0$
 $\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{matrix} \rightarrow F = 1$
 $\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{matrix} \rightarrow F = 1$



1001
 \Rightarrow 1100

0110

1011

0101

0010

$\boxed{1001} \neq \boxed{1110}$

\rightarrow bad signature \rightarrow faulty circuit